

实验 3 报告 4

第 32 小组
施璠、袁峥

一、实验任务（10%）

1. 设计一款静态 5 级流水简单 MIPS CPU。
2. 本次实验要求延续 lab2 实验中的以下要求：
 - (1) CPU 复位从虚拟地址 0xbfc00000 处取指。
 - (2) CPU 虚实地址转换采用：虚即是实。
 - (3) CPU 对外访存接口为取指、数据访问分开的同步 SRAM 接口。
 - (4) CPU 只实现一个操作模式：核心模式，不要求实现其他操作模式。
 - (5) 不要求支持例外和中断。
 - (6) CPU 顶层连出写回级的 debug 信号，以供验证平台使用。
3. 整个实验中，最后要求实现 MIPS I 指令集，除了 ERET（非 MIPS I）、MTC0、MFC0、BREAK、SYSCALL 指令，其余指令均要求实现，共 56 条指令。
 - (1) 要求实现 MIPS 架构的延迟槽技术，延迟槽不再设定为 NOP 指令，可能是任意指令。
 - (2) 控制相关由分支指令造成，通过延迟槽技术可以完美解决。
 - (3) 结构相关即某一级流水停顿了，会阻塞上游的流水级。
 - (4) 要求数据相关采用前递处理。
 - (5) 乘除法指令实现可以调用 Xilinx 的乘除法 IP，推荐能力有余的同学自行编写乘除法器，乘法采用 booth 算法+华莱士、除法采用迭代算法。


二、实验设计（30%）

整个 CPU 设计共分为 12 个模块，分别为 ALU、IF_stage、ID_stage、EXE_stage、MEM_stage、WB_stage、next_pc、regfile、stall、mycpu、divider 和 multiplier。其中 IF_stage、ID_stage、EXE_stage、MEM_stage 和 WB_stage 分别为 CPU 五级流水的阶段，ALU 模块在 EXE_stage 级进行算逻运算，next_pc 产生下条指令地址，regfile 为寄存器堆，stall 为流水线的阻塞总调度，mycpu 是整个设计的顶层，负责其他各个模块的整体调度，divider 和 multiplier 为自行设计的乘除法器。整体设计图如下：


阻塞判断

WB/2 reg-dst
MEM/2 src1 (src2=2nd) reg-dst func.
← 不同顺序 E/E 取 src1 src2 reg-dst func
ID/2 src1 src2 func
- func = Src mem - src2 (2nd) = WB - reg-dst 前送 WB
func = Lw/2 mem - src2 (2nd) = WB - reg-dst MEM - reg-rd 前送 WB
- func = Lw/2 E/E - src1 = WB - reg-dst E/E - reg-rd 前送 WB
E/E - src1 = WB - reg-dst E/E - ALU - A 前送 WB
E/E - ALU - A 前送 WB
- func = Lw/2 E/E - src1/src2 = MEM - reg-dst E/E 取 2nd
- func = else E/E - src1 = MEM - reg-dst E/E - reg-rd 前送 WB
E/E - src1 = MEM - reg-dst E/E - ALU - A 前送 WB
ID - src1/src2 = WB - reg-dst 前送 WB
= MEM - reg-dst func = Lw/2 前送 WB
= E/E - reg-dst func = Lw/2 前送 WB
= E/E - reg-dst func = Lw/2 前送 WB

stall


 


二选一数据
此及 bubble 阻塞

 

ID

IF

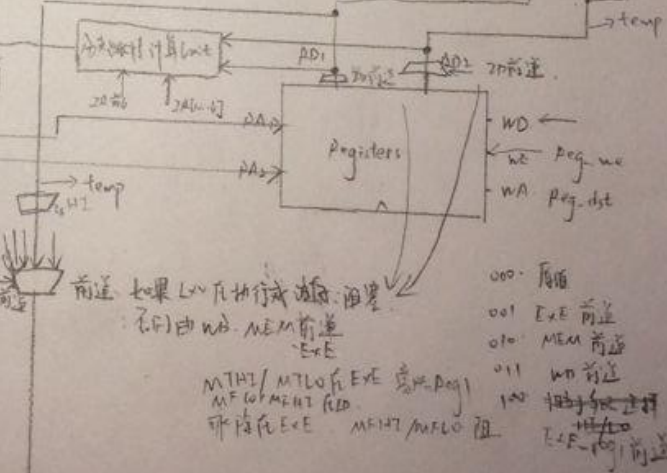 

前送 如果 Lw 在 4 执行或 2nd 阻塞
不自由 WB MEM 前送 E/E
MTHI/MTLO 在 E/E 前送 (2nd)
MFW/MFLO 在 E/E 前送 (2nd)
MTHI/MTLO 在 E/E 前送 (2nd)
MFW/MFLO 在 E/E 前送 (2nd)

前一阶段 这一阶段不排他上一阶段结束的信号
且往下一阶段送

MTHI/MTLO 在 E/E 仅 2nd 1st/2nd 如果 2nd 在 E/E 被阻塞时 不往 2nd 送
非阻塞 MEM 使用或更新 1st/2nd


(一) 乘法器模块

(1) 基本概述

本周用 booth 编码和华莱士树实现了乘法器具体步骤如下：

- 1、为了统一有符号乘法和无符号乘法，根据是否有符号乘法，把乘数扩展为 65 位，有符号就补符号位，无符号就补 0；
- 2、计算 $[x]_{\text{补}}$, $-[x]_{\text{补}}$, $2[x]_{\text{补}}$, $-2[x]_{\text{补}}$ ；
- 3、引入 Booth 编码，得到 17 个操作数；
- 4、将 17 个操作数移位后存入部分积寄存器；
- 5、得到 65 棵输入为 17 位的华莱士树；
- 6、通过 ALU 计算得到结果。

(2) 流程图

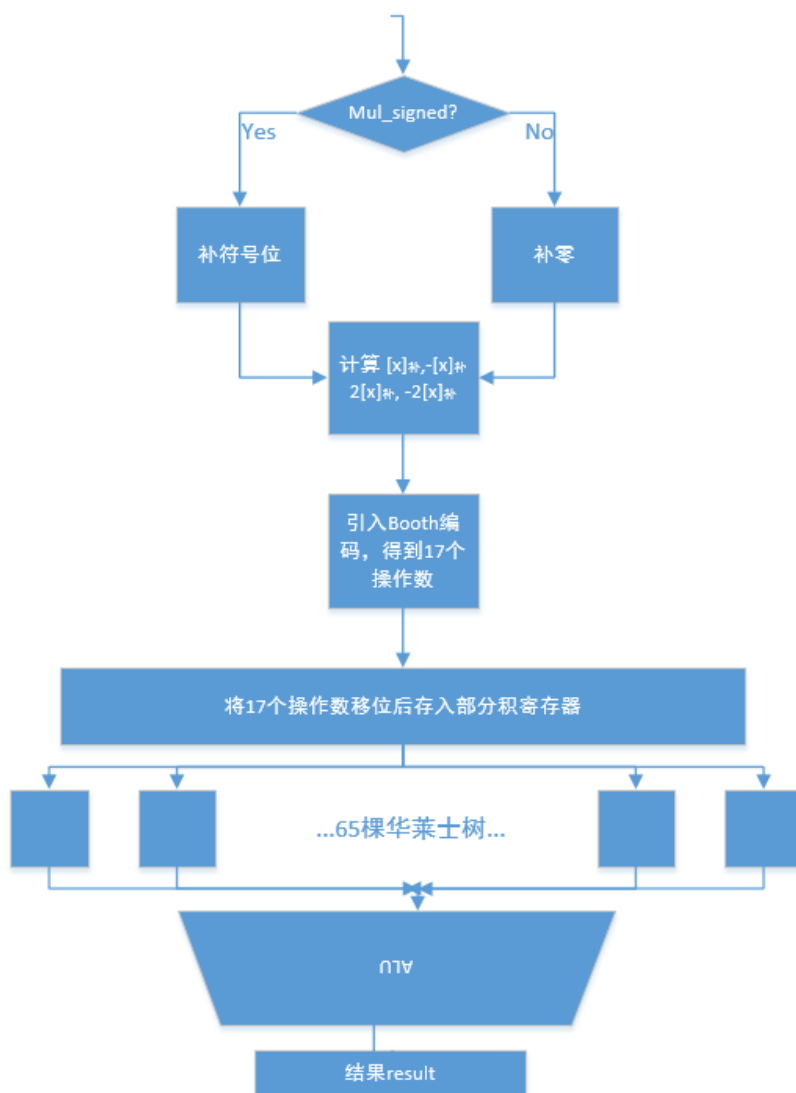

(3) 接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
mul_clk	IN	1	时钟信号
resetsn	IN	1	复位信号，低电平有效
mul_sign	IN	1	有无符号运算信号，0 为无符号运算，1 为有符号运算
x	IN	32	乘数 x
y	IN	32	乘数 y
valid_in_x	IN	1	乘数 x 输入有效信号
valid_in_y	IN	1	乘数 y 输入有效信号
result	OUT	64	乘法运算结果输出
valid_out	OUT	1	乘法运算结果输出有效信号

三、实验过程（60%）

（一）实验流水账

本周主要进行了乘法器的设计和性能的优化（两人大约各自花费 10 小时）

（二）错误记录

1、错误 1

（1）错误现象

在初次尝试仿真中计算得到的结果与应该出现的结果不一样

（2）分析定位过程

考虑到 testbench 给出的是两组随机数的乘法，得到的数和结果都很复杂，不利于发现错误，就从 $2*3$ 出发，观察每一步的波形。

（3）错误原因

对 $[x]_{\text{补}}$, $-[x]_{\text{补}}$, $2[x]_{\text{补}}$, $-2[x]_{\text{补}}$ 理解错误，输入到乘法器的接口时， x 已经转换为补码形式，而在计算 $-[x]_{\text{补}}$ 时需要再计算一次补码。

（4）修正效果

在计算补码中得到了正确的加数，但还未出现正确结果，还存在别的问题。

（5）归纳总结

计算机组成原理是基础，对于不太清楚的要多查。

2、错误 2

(1) 错误现象

计算得到的结果和实际的结果一致，但是与 testbench 提供的结果不一致

(2) 分析定位过程

考虑 testbench 的结果应该不会出错，所以应该是得到结果的的时间的问题，发现应该是在第二拍出结果

(3) 错误原因

没有用两拍实现乘法器

(4) 修正效果

加入寄存器，使得乘法结果在第二拍给出，从而与 testbench 一致，在初始设定的 2*3 计算中得到了正确的结果。

(5) 归纳总结

要仔细阅读任务书中。

3、错误 3

(1) 错误现象

有符号乘法结果出错。

(2) 分析定位过程

根据波形，把计算结果和实际结果相比较，发现高位丢失。

(3) 错误原因

在符号位扩展的时候，只扩展了一位，应该扩展到 65 位

(4) 修正效果

有符号乘法结果正确

(5) 归纳总结

要正确理解负数在计算机中的存储方式，细致谨慎。

四、实验总结

(一) 组员：袁峥

本周完成的主要工作是性能的提升和频率的测试。性能的提升方面，主要是更换了新的乘法器，之后进行测试后发现时序果然比以前短了一些。还有就是删除了一些没有用的信号，这主要是之前在对代码进行修改的时候没有修改干净，留下了一些残余，这样修改之后可能会对布局布线进行一些提升。在进行第四阶段的指令测试时比较顺

利，一遍就完成了测试。接着运行性能测试程序，由于需要尽可能的提高频率，因此此处采用二分法，先测得一个跑不了的频率，然后用二分法不断逼近，测得极限频率，最后发现大约在 130MHz 左右。

（二）组员：施璠

在本阶段中的实验中，我总算改完了上周没改好的乘法器，通过这部分的实验，对补码的定义，booth 编码，以及华莱士树有了更深刻的理解。上周没把乘法器写完的原因之一大概是第一遍写的有点草率，然后 bug 就很多，看着波形就头大，不知从何改起。后来选择从自定义数据开始测起，先测小数据的无符号乘法，再测随机数的无符号乘法，然后测小数据的有符号乘法，最后测所有随机数的乘法。这样分功能调试更有利于逐步跟踪，发现错误。反思 bug 多的原因还是概念不清又不够仔细。

五、实验结果

Dhrystone 运行实际 total_ns	42300
Coremark 运行实际 total_ns	3435750
myCPU 上板最高可运行频率	132MHz
Coremark/MHz	2240/1000
DMIPS/MHz	1043/1000